

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA - UFU
FACULDADE DE ENGENHARIA ELÉTRICA – FEELT
SINAIS E SISTEMAS EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

Controlador Proporcional

Alunos:

1. Ítalo Gustavo Sampaio Fernandes - 11511EBI004
2. Nathalia Rodrigues - 11411EBI018
3. Paulo Camargos Silva - 11611EBI023

Prof. Sérgio Ricardo de Jesus Oliveira

Uberlândia, **11 de dezembro** de 2017

1 – Introdução

Em um controlador proporcional à saída do mesmo, chamada de ação de controle, é diretamente proporcional ao sinal do erro atuante. Para remover o sinal de proporcionalidade entre as duas variáveis, deve admitir a constante K_p de proporcionalidade, o ganho proporcional. Na qual a saída é igual a K_p multiplicada pelo erro atuante.

O controlador proporcional é basicamente um amplificador com ganho ajustável, onde o sinal de controle é o sinal de erro amplificado por K_p . Este tipo de controle é destinado quando queremos uma boa velocidade de resposta de atuação sem compromisso com o erro de regime igual a zero. O diagrama de blocos deste controlador pode ser observado na Figura 1 abaixo.

A medida que o valor de K_p aumenta o erro de regime e o tempo de acomodação diminuem. Porém se aumentar muito o valor de K_p provoca a saturação no sistema ou ainda produzir uma variável manipulada acima do limite tolerável para o processo. Assim, condicionamos o limite máximo de K_p às características do processo.

2 – Materiais e Métodos

2.1 - Materiais

O circuito montando neste experimento é apresentado abaixo na Figura 2 abaixo.

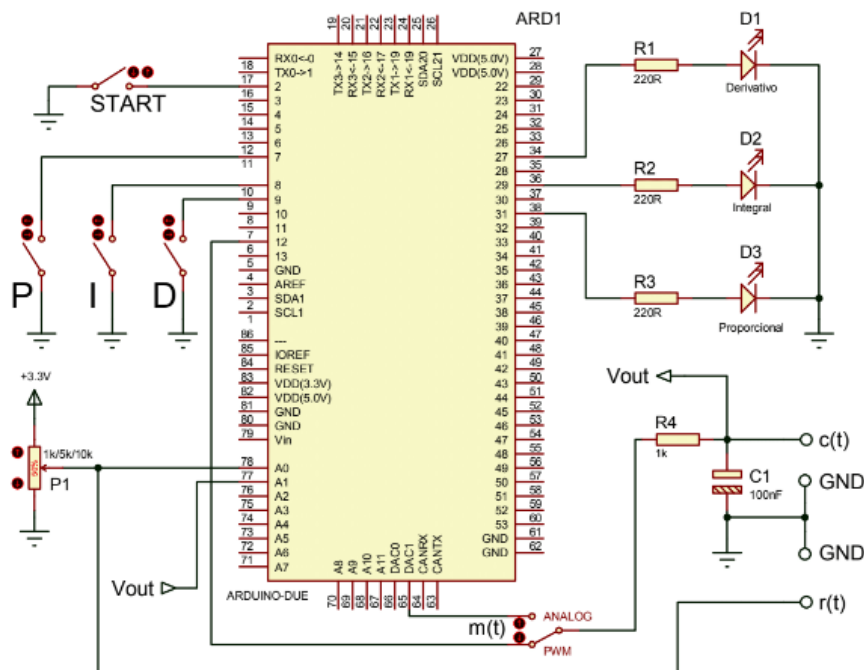


Figura 2: Esquema do circuito montado em laboratório

Os materiais utilizados neste experimento foram:

- Osciloscópio;
- Arduino;
- 3 LEDs;
- 3 Resistores de 220 Ω;
- 1 Resistor de 1 kΩ;
- 1 Capacitor de 100 nF;
- 1 Potenciômetro de 10 kΩ;
- Multímetro.

2.2 - Obtenção da função de transferência do sistema.

 


Fig. 3 - Representação do circuito

Para o sistema apresentando na Figura 3, temos a seguinte função de transferência:

$$F(s) = \frac{V_c(s)}{V_i(s)}$$

Considerando a tensão no capacitor como um divisor de tensão, temos:

$$V_c(s) = \frac{V_i(s) * \frac{1}{Cs}}{R + \frac{1}{Cs}}$$

$$V_c(s) = \frac{V_i(s) * \frac{1}{Cs}}{\frac{RCs + 1}{Cs}}$$

$$V_c(s) = \frac{V_i(s)}{RCs + 1}$$

$$\frac{V_c(s)}{V_i(s)} = \frac{1}{0.1 \text{ ms} + 1} = \frac{10K}{s + 10K}$$

Fechando a malha temos a seguinte F(s):

$$F(s) = \frac{10K * K_p}{s + 10K * (1 + K_p)}$$

 


Figura 4 – Diagrama de blocos de malha fechada com Kp.

A Figura 5 abaixo exhibe os gráficos de saída e erro do sistema.

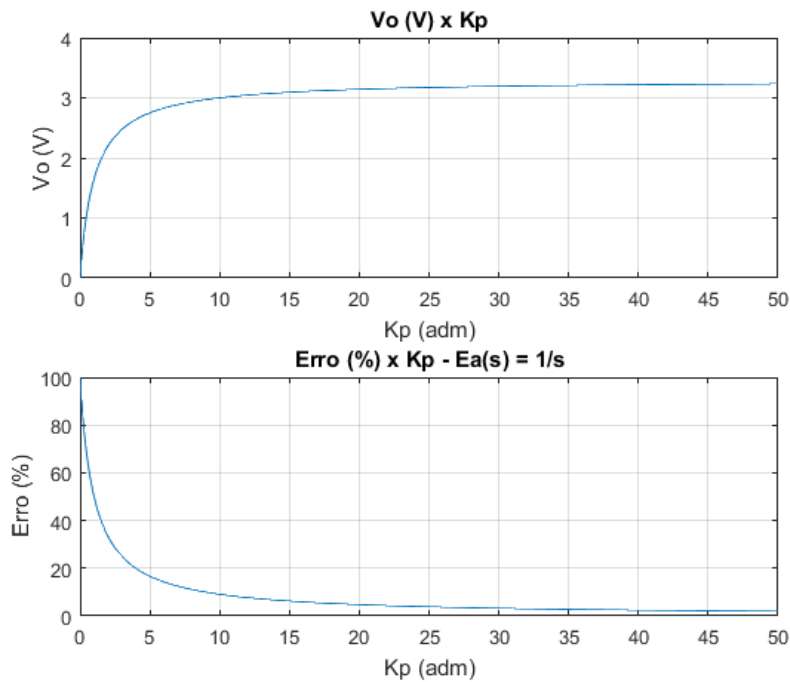


Figura 5 – V_o e erro em função de K_p .

2.3 – Código

Inicialmente, o código faz a inicialização dos pinos dos sensores, pinos de saída e da chave on/off do sistema. Em *void setup()* o regime de trabalho dos pinos são configurados e a leitura/escrita é configurada para 12 bits (0 - 4095). No interior de *void loop()* a rotina faz a leitura da tensão no capacitor, da tensão de referência e do valor de K_p . Posteriormente o erro é calculado. O sinal atuante então é calculado, multiplicando o erro pelo K_p . Após o cálculo, o sinal é enviado para as portas analógica (DAC1) e PWM.

3 – Resultados e discussões

Os gráficos obtidos no osciloscópio são exibidos abaixo.

 


Figura 6 - Sinal referência (azul) e V_{out} (amarelo). $K_p = 19$ com sinal aplicado por DAC1.



Figura 7 - Sinal de referência e Vout juntos (mesma amplitude) com $K_p = 19$, porém sinal aplicado através da porta PWM.

Podemos observar que o erro se torna menor à medida que aumentamos o valor de K_p . Isto respeita a função de transferência calculada e o gráfico desenhado em MatLab. Podemos observar também que existe um erro residual nas portas analógicas. Este erro se deve a própria construção do Arduino Due, onde o intervalo de tensão de saída das portas DAC's está limitado entre 0.55 - 2.75 V. Desta forma, quando o sinal atuante for 0, tem-se uma tensão residual de 0.55 V aplicada ao sistema (mesmo raciocínio para o limite superior). Este fato evidencia a melhor precisão das portas PWM neste quesito, onde os limites de 0 - 3.3 V são respeitados. Nas Figuras 6 e 7 podemos observar que o erro na porta PWM é menor.

4 – Conclusão

A partir do experimento montado e testado em laboratório foi possível visualizar e entender o princípio de funcionamento de um controlador proporcional. Foi possível também entender e obter a função de transferência do sistema. A partir da programação e do funcionamento do controlador tivemos capacidade de obter e observar a forma de onda capturada pelo osciloscópio do controlador proporcional e assim justificar as mesmas. Assim como também foi possível entender os resultados de $e(t)$ obtidos pelo sistema.

5 – Referências

Links acessados em 11/12/2017:

<https://www.embarcados.com.br/controlador-proporcional-eletronico/>

<https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/math/constrain/>

Anexo I – CÓDIGO

```
1. #define pinSensor      A9 // Vout pin
2. #define pinReferencia  A8
3. #define pinStart       8
4. #define pinKp           A2
5. #define pinPWM          11
6.
7. void setup() {
8.   pinMode(pinStart, INPUT_PULLUP);
9.   pinMode(pinPWM, OUTPUT);
10.  Serial.begin(115200);
11.  analogReadResolution(12);
12.  analogWriteResolution(12);
13. }
14.
15. void loop() {
16.   if (!digitalRead(pinStart)) {
17.     int Vout = analogRead(pinSensor); // Reading capacitor voltage
18.     int ref = analogRead(pinReferencia); // Reading reference voltage
19.     int erro = ref - Vout;
20.     int Kp = analogRead(pinKp) * 20 / 4095.0; // 0<Kp<20. Ajustable as potenciometer
21.     int P = erro * Kp;
22.
23.     // Returns
24.     // # P, if 0 < P < 4095;
25.     // # 0, if P<0;
26.     // # 4095, if P>4095.
27.     P = constrain(P, 0, 4095);
28.     analogWrite(DAC1, P);
29.     Serial.println("Kp: " + (String) Kp +
30.       "| P: " + (String) P + "| Ref: " + (String) ref + "| Vout: " + (String) Vout);
31.     analogWrite(pinPWM, P);
32.   }
33. }
```